

## II.U3 Logická hradla

Pojmenujte oranžově zvýrazněná logická hradla a určete pravdivostní hodnotu signálu v místech  $a$ ,  $b$ ,  $c$  a  $d$ .

