

II.U3 Logická hradla

Pojmenujte oranžově zvýrazněná logická hradla a určete pravdivostní hodnotu signálu v místech a , b , c a d .

Vojta chtěl flexit se svými T_E Xanými obvody.

